



# 目 录

<b>第1章 电路的基本概念和基本定律</b> .....	( 1 )
1.1 电路模型 .....	( 1 )
1.2 电路的基本物理量 .....	( 3 )
1.3 电流和电压的参考方向 .....	( 5 )
1.4 电压源与电流源 .....	( 8 )
1.5 基尔霍夫定律 .....	( 13 )
1.6 电路的工作状态 .....	( 17 )
1.7 电路中电位的分析与计算 .....	( 19 )
阅读与应用1 电阻及其应用 .....	( 22 )
阅读与应用2 电源及其应用 .....	( 27 )
本章小结 .....	( 29 )
习题1 .....	( 30 )
<b>第2章 直流电路的一般分析</b> .....	( 35 )
2.1 电阻电路及连接方式 .....	( 35 )
2.2 电压源、电流源的电路及等效变换 .....	( 41 )
2.3 支路电流法 .....	( 47 )
2.4 节点电压法 .....	( 50 )
2.5 叠加定理 .....	( 56 )
2.6 戴维南定理 .....	( 60 )
2.7 诺顿定理 .....	( 63 )
2.8 最大功率传输 .....	( 65 )
阅读与应用3 电路识图方法 .....	( 68 )
阅读与应用4 万用表的原理与使用 .....	( 70 )
本章小结 .....	( 73 )
习题2 .....	( 74 )



<b>第3章 正弦交流电路</b>	( 79 )
3.1 正弦交流电量及基本概念	( 79 )
3.2 正弦交流电的相量表示方法	( 84 )
3.3 单一参数元件的正弦交流电路	( 89 )
3.4 电阻、电感与电容元件串联的正弦交流电路	( 94 )
3.5 正弦交流电路的分析与计算	( 99 )
3.6 电路的谐振	( 108 )
3.7 功率因数的提高	( 112 )
阅读与应用 5 移相电路及应用	( 115 )
阅读与应用 6 常用电工工具和测量仪器的使用	( 117 )
本章小结	( 124 )
习题 3	( 125 )
<b>第4章 三相交流电路</b>	( 130 )
4.1 三相电源电路	( 130 )
4.2 负载星形联结三相电路	( 133 )
4.3 负载三角形联结三相电路	( 137 )
4.4 三相电路功率及测量	( 139 )
阅读与应用 7 安全用电常识	( 144 )
阅读与应用 8 三相交流电动机	( 149 )
本章小结	( 155 )
习题 4	( 156 )
<b>第5章 非正弦周期电路</b>	( 158 )
5.1 正弦周期信号及频谱分析	( 158 )
5.2 非正弦周期信号的有效值、平均值和功率	( 163 )
阅读与应用 9 示波器的原理与使用	( 166 )
阅读与应用 10 滤波器及其应用	( 180 )
本章小结	( 186 )
习题 5	( 187 )
<b>第6章 磁路与变压器电路</b>	( 188 )
6.1 磁场的基本物理量与铁磁材料	( 188 )
6.2 磁路及磁路定律	( 192 )



6.3 自感与互感 .....	( 195 )
6.4 变压器的结构及工作原理 .....	( 199 )
6.5 变压器的工作特性 .....	( 202 )
6.6 其他变压器 .....	( 204 )
阅读与应用 11 常用磁性材料和电工材料 .....	( 206 )
本章小结 .....	( 208 )
习题 6 .....	( 210 )
<b>第 7 章 动态电路的时域分析 .....</b>	<b>( 212 )</b>
7.1 电路的瞬态过程与换路定律 .....	( 212 )
7.2 一阶电路的零输入响应 .....	( 215 )
7.3 一阶电路的零状态响应 .....	( 218 )
7.4 一阶电路的全响应 .....	( 221 )
7.5 一阶电路的三要素分析法 .....	( 226 )
阅读与应用 12 瞬态过程的应用 .....	( 228 )
本章小结 .....	( 231 )
习题 7 .....	( 232 )
<b>第 8 章 实验与实训 .....</b>	<b>( 234 )</b>
实验实训 1 认识实验 .....	( 234 )
实验实训 2 电阻的伏安特性测量 .....	( 237 )
实验实训 3 基尔霍夫定律及叠加原理 .....	( 240 )
实验实训 4 电压源和电流源的等效变换 .....	( 243 )
实验实训 5 戴维南定理 .....	( 247 )
实验实训 6 日光灯电路安装与测试 .....	( 249 )
实验实训 7 单相交流电路相量研究 .....	( 252 )
实验实训 8 单相交流电路功率的测量 .....	( 253 )
实验实训 9 互感线圈同名端的识别与测试 .....	( 255 )
实验实训 10 单相变压器的性能测试 .....	( 257 )
实验实训 11 三相负载的星形联结及电流电压测量 .....	( 259 )
实验实训 12 一阶电路研究 .....	( 261 )
<b>参考答案 .....</b>	<b>( 265 )</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>( 271 )</b>